

Таблица 2-35

Лампа	Диапазон	Штырьки лампы								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6И1П	AM	1,0 ком	1,9 Мом	0	0	—	10,5 ком	22,2 ком	32,2 ком	22,2 ком
	ЧМ	22,0 ком	2,6 Мом	0	0	—	10,5 ком	22,2 ком	32,2 ком	22,2 ком
6К4П	AM	0,8 Мом	0	—	0	15,8 ком	4,0 ком	0	—	—
	ЧМ	1,2 Мом	0	—	0	20,0 ком	20,0 ком	0	—	—
6Х2П	AM	—	—	—	0	0,6 Мом	0	1,9 Мом	—	—
	ЧМ	—	—	—	0	0,6 Мом	0	0,65 Мом	—	—
2Н2П	AM	80,0 ком	160—1,1 Мом	2,6 ком	—	0	0,22 Мом	0—1,0 Мом	2,7 ком	0
	ЧМ	80,0 ком	160—1,1 Мом	2,6 ком	—	0	0,22 Мом	0—1,0 Мом	2,7 ком	0
6П14П	AM	—	0,3 Мом	150	—	0	—	15,0 ком	—	13,0 ком
	ЧМ	—	0,3 Мом	150	—	0	—	30,0 ком	—	31,0 ком
6Н3П	AM	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ЧМ	0	0	0,47 Мом	12,4 ком	0	12,2 ком	0	220	—
6Е5С	AM	—	0	0,484 Мом	—	3,9 Мом	60,0 ком	—	—	—
	ЧМ	—	0	0,5 Мом	—	2,7 Мом	78,0 ком	—	—	—

Таблица 2-36

ДЕТАЛИ

Высокочастотные катушки. Данные катушек приведены в табл. 2-36.

Выходной трансформатор. Первичная обмотка имеет 2 600 витков провода ПЭЛ 0,12, вторичная — 64 витка провода ПЭЛ 0,51.

Трансформатор питания. Сетевая обмотка содержит $2 \times (90+591)$ витков провода ПЭЛ 0,31, повышающая — 1 288 витков провода ПЭЛ 0,2, накальная — 37 витков провода ПЭЛ 1,0 и накальная для лампы 6Х2П — 36 витков провода ПЭЛ 0,51.

Громкоговоритель типа ГД-5 имеет звуковую катушку из (32+31) витков провода ПЭЛ 0,12 (сопротивление постоянному току 6 ом).

«НЕВА-52»

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Приемник девятиламповый и имеет следующие каскады:

Катушка	Число витков	Марка и диаметр провода	Катушка	Число витков	Марка и диаметр провода
L_1	4	ПЭЛШО; 0,18	L_{17}	10	ПЭЛБО; 0,38
L_2	6	ПЛМ; 0,51	L_{18}	10	ПЭБ-1; 0,2
L_3	6	ПЛМ; 0,51	L_{19}	17	ПЭЛБО; 0,38
L_4	2,5+2	ПЛМ; 0,8	L_{20}	10	ПЭВ-1; 0,2
L_5	5	ПЭЛШО; 0,18	L_{21}	16±1	ПЭВ-1; 0,12
L_6	9×3	ПЭЛ-1; 0,18	L_{22}	32×3	ПЭВ-1; 0,12
L_7	8×3	ПЭЛ-1; 0,18	L_{23}	21±1	ПЭВ-1; 0,12
L_8	74+86	ПЭВ-1; 0,1	L_{24}	53×3	ПЭВ-1; 0,12
L_9	12	ПЭЛБО; 0,38	L_{25}	80×2	ПЭВ-1; 0,1
L_{10}	55+2	ПЭВ-1; 0,1	L_{26}	80×2	ПЭВ-1; 0,1
L_{11}	22	ПЭЛБО; 0,38	L_{27}	80×2	ПЭВ-1; 0,1
L_{12}	70	ПЭВ-1; 0,1	L_{28}	80×2	ПЭВ-1; 0,1
L_{13}	380+5	ПЭВ-1; 0,1	L_{29}	8+8+7	ПЭЛШО; 0,1
L_{14}	36×4	ПЭЛ-1; 0,09	L_{30}	8+8+7	ПЭЛШО; 0,1
L_{15}	$1\ 150 \pm 10$	ПЭВ-1; 0,1	L_{31}	(4+3)×2	ПЭЛШО; 0,18
L_{16}	135×4	ПЭЛ-1; 0,09	L_{32}	10+10+9	ПЭЛШО; 0,1
			L_{33}	12	ПЭЛШО; 0,1

1. УВЧ на лампе 6К3.
2. Смеситель на лампе 6A7.
3. Отдельный гетеродин на лампе 6A7.
4. УПЧ на лампе 6К3.
5. Детектор, АРУ и первый каскад УНЧ на лампе 6Б8С.

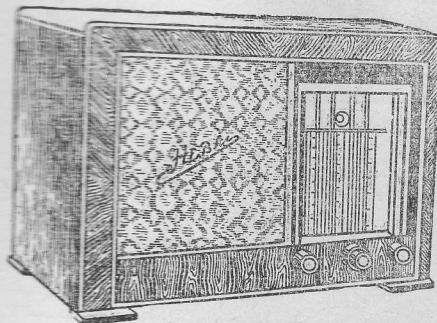


Рис. 2-67. Внешний вид приемника «Нева-52».

6. Второй каскад УНЧ на лампе 6C5С.
7. Оконечный каскад на лампе 6П3С.
8. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С.
9. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

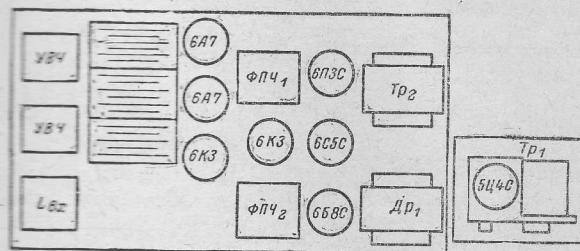


Рис. 2-68. Расположение ламп и деталей приемника «Нева-52».

Трансформатор питания и кенотрон выделены в отдельный блок, который соединяется с основным шасси жгутом из гибких проводов.

Расположение ламп и деталей на шасси приемника показано на рис. 2-68.

Выходная мощность 4 вт.

Диапазон принимаемых частот. Длинные и средние волны стандартные. Короткие волны I: 3,95—7,5 Мгц (76—40 м); короткие волны II: 9,1—10 Мгц (32,9—30 м); короткие волны III: 11,4—12 Мгц (26,3—25 м). Промежуточная частота 465 кгц.

Чувствительность на всех диапазонах не хуже 50 мкв.

Избирательность. Ослабление чувствительности при расстройке на ± 10 кгц не менее 40 дБ на длинных и 34 дБ на средних волнах. Ослабление сигнала по зеркальному каналу более 60 дБ на длинных, 50 дБ на средних и 25 дБ на коротких волнах.

Частотная характеристика. Диапазон воспроизведения звуковых частот 75—5 500 гц.

АРУ обеспечивает изменение напряжения на выходе не более чем на 12 дБ при изменении напряжения на входе на 60 дБ.

Потребляемая мощность 80 вт.

Габарит приемника 600×410×380 мм, вес 22 кг.

СХЕМА

Схема приемника приведена на рис. 2-69.

Во входной цепи в диапазонах длинных и средних волн используются двухконтурные полосовые фильтры, причем на длинных волнах связь между контурами индуктивная, а на средних волнах — емкостная, комбинированная за счет внутренней емкости C_{17} и внешней C_{16} .

Связь с антенной в диапазонах длинных волн КВИ индуктивная, на средних волнах — индуктивно-емкостная, а в остальных (коротковолновых) диапазонах — емкостная.

Схема усиления высокой частоты на длинных и средних волнах апериодическая; анодной нагрузкой для лампы 6К3 служат резисторы R_3 и R_2 . На коротких волнах усиление разомкновенное; анодной нагрузкой является настроенный контур. Анодное напряжение на лампе 6К3 подается по схеме параллельного питания.

В качестве смесителя использован гентод 6A7. Гетеродином служит вторая лампа 6A7, включенная триодом.

Напряжение АРУ подается на управляющие сетки ламп 6К3 в УВЧ и УПЧ и на сетку лампы 6A7 смесителя, а также на сетку лампы первого каскада усиителя низкой частоты (pentодной части лампы 6Б8С).

Напряжения и сопротивления основных цепей приемника (при отсутствии сигнала на входе) приведены соответственно в табл. 2-37 и 2-38.

Таблица 2-37

Лампа	Напряжение, в		
	на аноде	на экранно-ручной сетке	на управляющей сетке
J_1 (6К3)	160	75	-2,5
J_2 (6A7)	220	75	-2,5
J_3 (6К3)	160	75	-2,5
J_4 (6Б8С)	—	—	—
J_5 (6C5)	200	—	—
J_6 (6П3С)	280	220	-15
J_7 (6Е5С)	—	220	—

ДЕТАЛИ

Высокочастотные катушки. Данные катушек приведены в табл. 2-39.

Выходной трансформатор. Первичная обмотка имеет 2 600 витков провода ПЭЛ 0,23, вторичная — 81 виток провода ПЭЛ 1,0. Сердечник собран из пластин Ш-16; толщина набора 40 мм.

Трансформатор питания. Сетевая обмотка содержит $2 \times (363+57)$ витков провода ПЭЛ 0,51, повышающая обмотка — 2×960 витков провода ПЭЛ 0,25, обмотка накала ламп — 23 витка провода ПЭЛ 1,2, обмотка накала кенотрона — 18 витков провода ПЭЛ 1,0. Сердечник собран из пластин Ш-33; толщина набора 52 мм.

Таблица 2-38

Лампа	Опорная точка	Сопротивления между штырьками лампы и опорной точкой								Колпачок
		1	2	3	4	5	6	7	8	
L_1 (6K3)	Шасси C_{57}	0 —	0 —	0 —	2,56 Мом	—	0 7,5 ком	15 ком 7,5 ком	~0 —	10 ком
L_2 (6A7)	Шасси C_{56}	0 —	0 —	2,1 Мом	15 ком 8,25 ком	33 ком —	0 —	~0 —	2,1 Мом	—
L_3 (6A7)	Шасси C_{57}	0 —	0 —	— 38,1 Мом	— 38,1 ком	33 ком —	0 —	~0 —	0	—
L_4 (6K3)	Шасси C_{57}	0 —	0 —	0 —	2 Мом	—	0 —	15 ком 7,5 ком	~0 —	0 5,1 ком
L_5 (6B8C)	Шасси C_{57}	0 —	0 —	— 0,22 Мом	0,24 Мом	1 Мом	0,33 Мом 0,56 Мом	~0 —	0	3 Мом
L_6 (6C5C)	Шасси C_{56}	— —	0 —	— 51 ком	—	0,56 Мом	—	— —	5,1 ком	—
L_7 (6П13С)	Шасси C_{57}	— —	0 —	— 1,2 ком	— 0	0,46 Мом	—	— —	0	—
L_8 (6E5C)	Шасси C_{57}	— —	0 —	— 1 Мом	—	1,22 Мом	— 0	— —	0	—

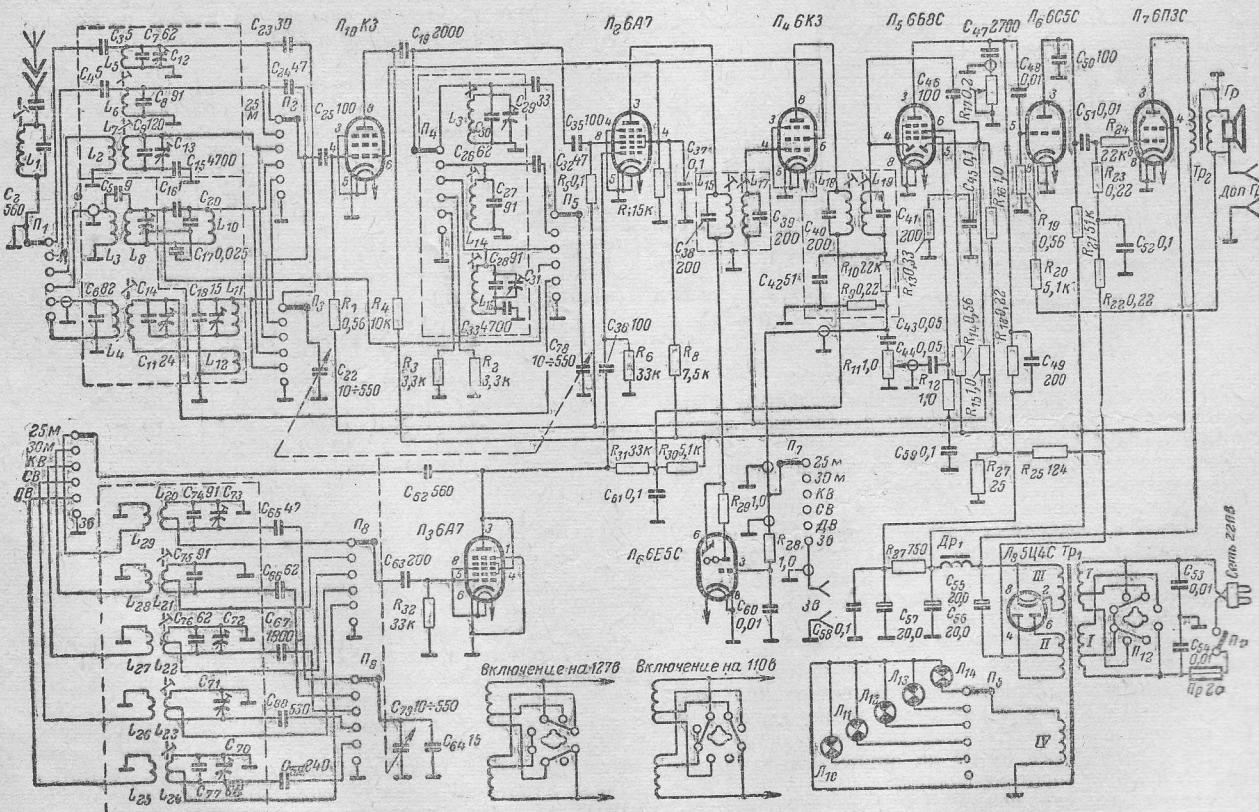


Рис. 2-69. Принципиальная схема приемника «Нева-52».

Таблица 2-39

Катушка	Число витков	Марка и диаметр провода
L_1	91	ПЭШО; 0,14
L_2	8	ПЭШО; 0,14
L_3	255	ПЭШО; 0,14
L_4	500	ПЭШО; 0,14
L_5	9	ПЭЛ-1; 0,51
L_6	10	ПЭЛ-1; 0,51
L_7	13	ПЭЛ-1; 0,51
L_8	92	ЛЭШО; $10 \times 0,07$
L_9	300	ПЭШО; 0,14
L_{10}	92	ЛЭШО; $10 \times 0,07$
L_{11}	310	ПЭШО; 0,14
L_{12}	45	ПЭШО; 0,14
L_{13}	9	ПЭЛ-1; 0,51
L_{14}	10	ПЭЛ-1; 0,51
L_{15}	13	ПЭЛ-1; 0,51
L_{16}	3×63	ЛЭШО; $10 \times 0,07$
L_{20}	3×4	ПЭЛ-1; 0,51
L_{21}	$5,5 \times 3,5$	ПЭЛ-1; 0,51
L_{22}	$7,5 \times 5,5$	ПЭЛ-1; 0,51
L_{23}	15×45	ПЭШО; 0,12
L_{24}	28×82	ПЭШО; 0,12
L_{25}	32	ПЭШО; 0,12
L_{26}	20	ПЭШО; 0,12
L_{27}	7	ПШОК; 0,25
L_{28}	5	ПЭШО; 0,14
L_{29}	4	ПЭШО; 0,14

Дроссель фильтра D_{P1} имеет 3 000 витков провода ПЭЛ 0,23. Сердечник такой же, как у выходного трансформатора.

Громкоговоритель типа 5ГД-8. Сопротивление звуковой катушки постоянному току 3,4 ом.

«НЕВА-55»

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Приемник восьмиламповый и является дальнейшей модернизацией приемника «Нева-52».

Приемник имеет следующие каскады:

1. УВЧ на лампе 6К3.
2. Преобразователь на лампе 6A7.
3. УПЧ на лампе 6К3.
4. Детектор, АРУ и первый каскад УНЧ на лампе 6Б8С.
5. Второй каскад УНЧ на лампе 6С5С.
6. Оконечный каскад на лампе 6П3С.
7. Оптический индикатор настройки на лампе 6Е5С.
8. Выпрямитель на лампе 5Ц4С.

